

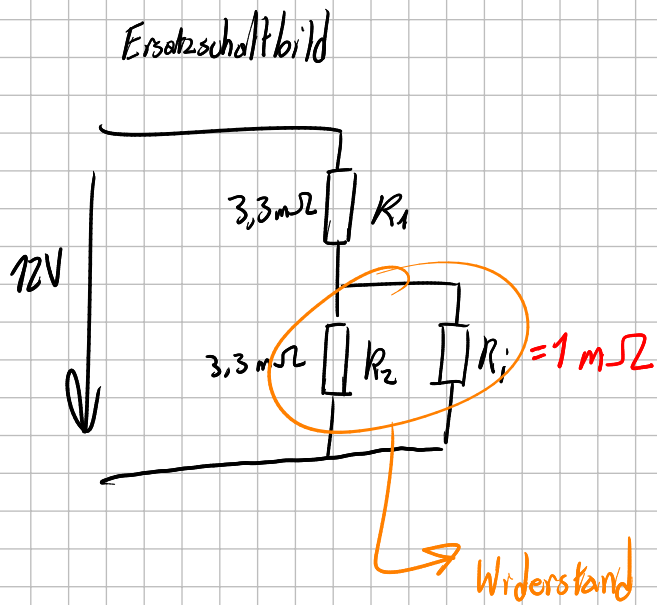
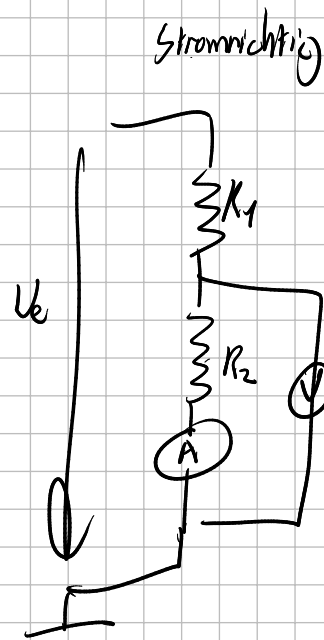


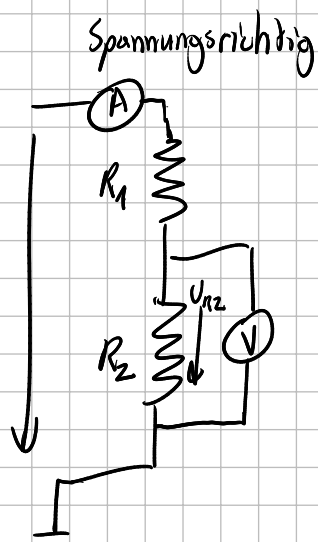

Bei kleinere Widerstandswerte:
 $\rightarrow$ sehr wenig Strom über R_1

$$U_{m2} = U_0 \frac{R_2 \parallel R_i}{R_2 \parallel R_i + R_1}$$

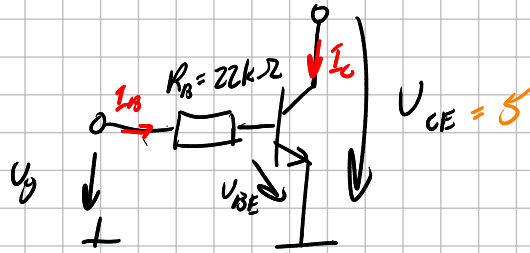~~Bei kleine Ströme: Nicht zu vernachlässigen~~



$$I_C = I_B \cdot \beta \quad / \quad U_{g, \max}?$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 0,2 \text{ mA MAX}$$

$$U_{BE} + R_B \cdot I_{B, \max} = U_{g, \max} \rightarrow 0,75 \text{ V} + (0,2 \text{ mA})(22 \text{ k}\Omega) = 5,15 \text{ V}$$


$$U_{BE} = 0,7 \text{ V (Min, aus DB)}$$

$$U_{g, \max} = U_{BE} + \frac{R_B I_C}{\beta}$$


Im schlimmsten Fall nicht zu überschreiten

MF Bereich

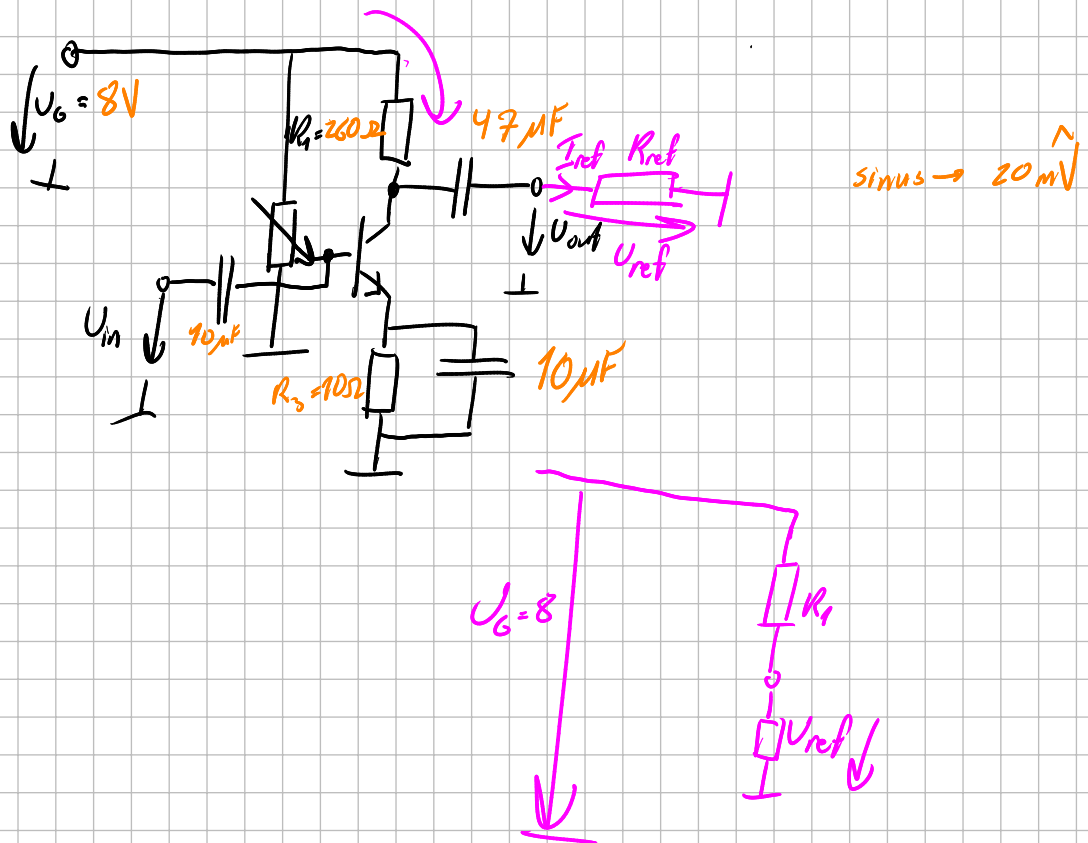
- Vorgaben: Versorgungsspannung 8 V, $I_{C,AP} = 20 \text{ mA}$
- Bauen Sie die Schaltung auf und messen Sie die Verstärkung bei 1 kHz. Vergleichen Sie diese mit der Simulation.



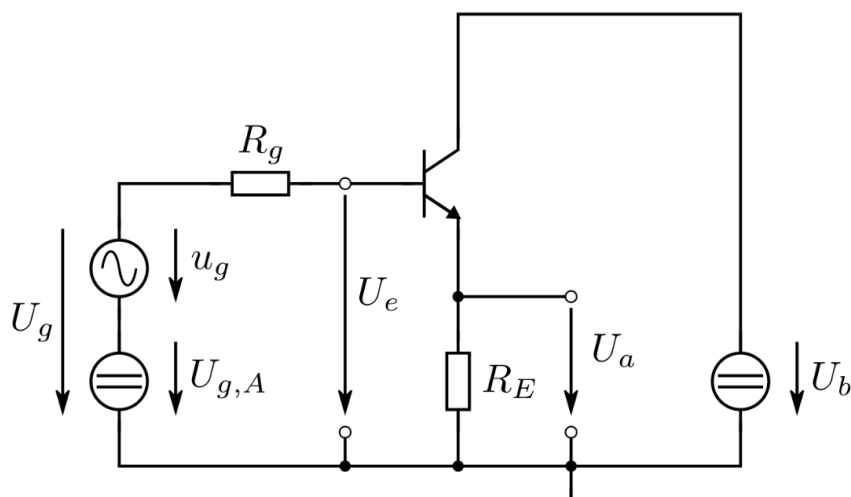universität
sbrück Kollektor-schaltung / Emitterfolger



Akkuell $\rightarrow$ Kollektor

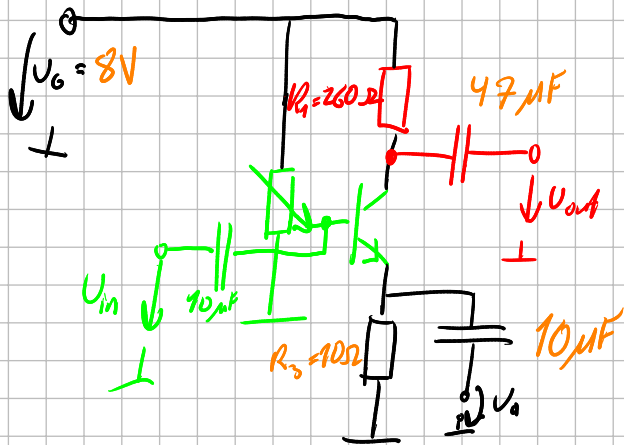

Basisschaltung

